




**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**
1 8 0 3

Preinforme 9: Amplificación MOSFET

Jose Alejandro Olivo Petit
Jose Rivera Villa

Universidad de Antioquia
Ingeniería Electrónica
Medellín
2023

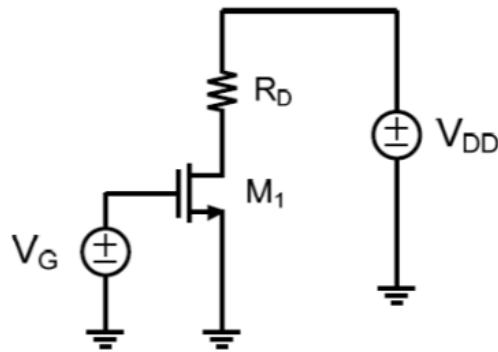Simulación y análisis del circuito Fig 1.




Determinar el valor de V_G para el cual $V_{DS} = V_{DD}/2$:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D} = \frac{V_{DD}}{2R_D}$$

$$I_D = \frac{1}{2}k'(V_{GS} - V_{th})^2 \rightarrow V_{GS} = \sqrt{\frac{2I_D}{k'}} + V_{th}$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{V_{DD}}{k'R_D}} + V_{th}; k' = 0.51, V_{th} = 2.15V$$

$$V_{GS} = 2.29V$$

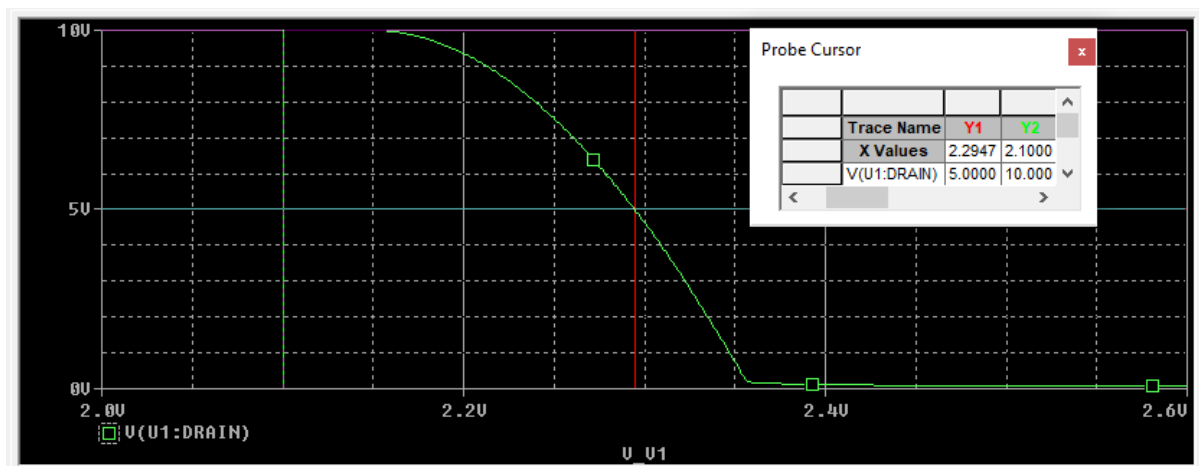

$$V_{GS_s} = 2.2947$$


Determinar I_D , g_m , r_o

$$g_m = k'_n(V_{GS} - V_{th}) = 0.0714mA/V$$

$$I_D = 5mA, r_o = 14\Omega$$

$$I_D = 5.002mA, g_m = 66mS, r_o = 1k\Omega?$$

=

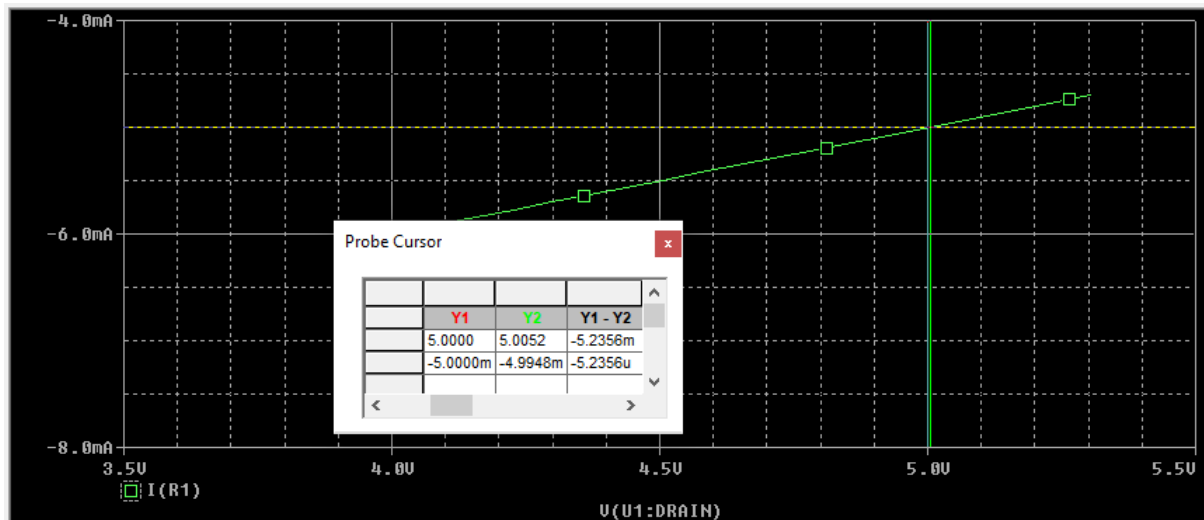

Función de transferencia AC

$$v_D(v_G) = -g_m R_D v_G$$

ganancia AC para pequeña señal

$$A_V = -g_m R_D = -71.4$$

2.14.

Determinar el valor de V_G para que $V_D = V_{DD}/2$

$$V_{DD} = V_{RD} + V_{RS} = I_D R_D + V_{DD}/2$$

$$\frac{V_{DD}}{2R_D} = \frac{1}{2} k' (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$V_{GS} = V_{th} + \sqrt{\frac{V_{DD}}{k' R_D}} = 2.18$$

$$V_G = V_{GS} + V_{RS} = V_{GS} + I_D R_D$$

$$V_G = V_{GS} + \frac{1}{2} k' (V_{GS} - V_{th})^2 = 2.42$$

Determinar I_D, g_m, r_o

$$I_D = \frac{1}{2} k' (V_{GS} - V_{th})^2 = 0.25mA$$


$$g_m = k' (V_{GS} - V_{th}) = 15.9mA/V$$

$$r_o = 62.8\Omega$$

Función de transferencia


$$v_o(v_i) = - \left(\frac{R_G}{R_{in} + R_G} \right) \left(\frac{g_m}{g_m R_S + 1} \right) (R_D || RL) v_i$$

$$v_o(v_i) = -7.84 v_i$$

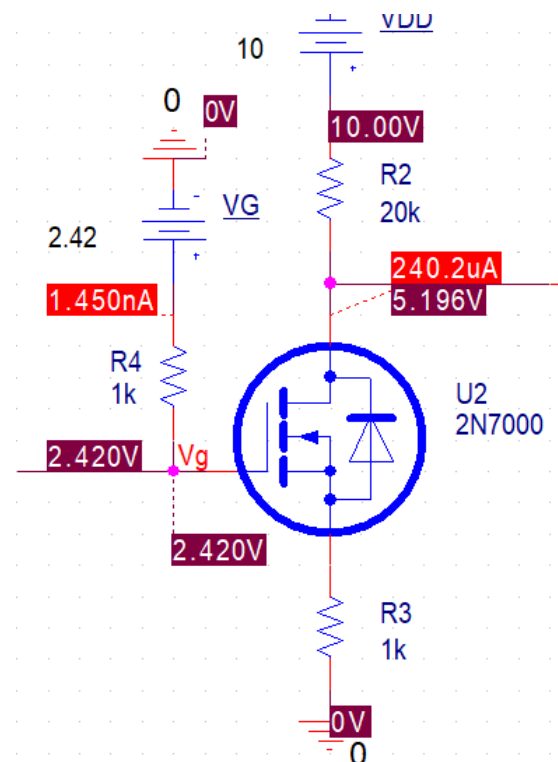

Determinar ganancia AC

$$A_V = - \left(\frac{R_G}{R_{in} + R_G} \right) \left(\frac{g_m}{g_m R_S + 1} \right) (R_D || R_L) = - 7.84V/V$$

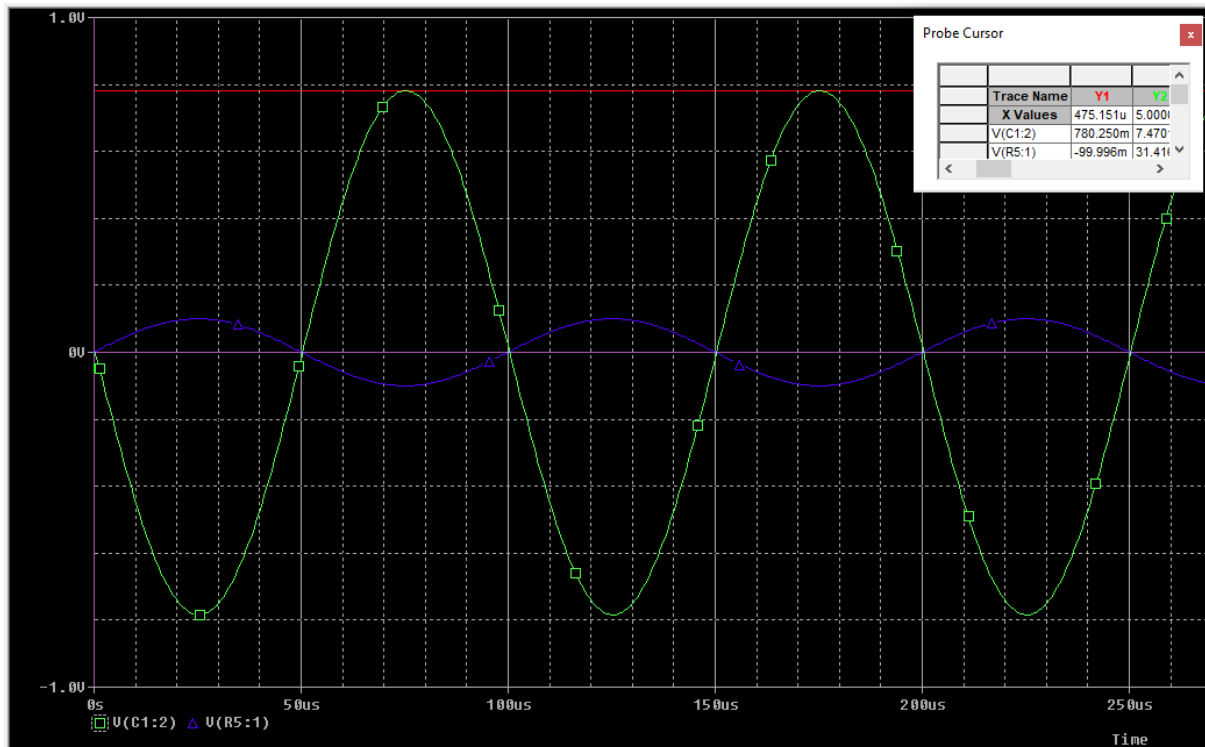

$$A_V = \frac{780.25}{-99.99} = - 7.803V/V$$